

# Homework - T2

Regulas, Alexander

1.

```
module BCD-8421 (  
    input [3:0] i,  
    output reg [3:0] o  
);
```

```
    always @ (*) begin  
        case (i)
```

```
            4'b0000: o = 4'b0000;
```

```
            4'b0001: o = 4'b0001;
```

```
            4'b0010: o = 4'b0110;
```

```
            4'b0011: o = 4'b0101;
```

```
            4'b0100: o = 4'b0100;
```

```
            4'b0101: o = 4'b1011;
```

```
            4'b0110: o = 4'b1010;
```

```
            4'b0111: o = 4'b1001;
```

```
            4'b1000: o = 4'b1000;
```

```
            4'b1001: o = 4'b1111;
```


```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```



2.

 

```

module m3_test (
  input [3:0] i,
  output reg o
);

```

```

  always @(*) begin

```

```

    if (i == 0 || i == 3 || i == 6 || i == 9 ||
        i == 12 || i == 15)

```

```

        o = 1

```

```

    else

```

```

        o = 0

```

```


  end

```

```

end module

```

 

```

module msd (

```

```

  input [3:0] i,

```

```

  output [3:0] o

```

```

);

```

```

  assign o = (i <= 9 && i >= 0) ? i :

```

```

    4'b0001;


```

```

end module

```

4.

 

```

module div-4 (

```

```

    input [3:0] i,

```

```

    output [1:0] o

```

```

);

```

```

    assign o = i >> 2;


```

```

endmodule

```

5.

 

```

module mul 32 (

```

```

    input [3:0] i,

```

```

    output [9:0] o

```

```

);

```

```

    assign o = i <= 5;

```

```

endmodule

```